



Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais

Professor: Ricardo de Oliveira Duarte

Estudantes: Igor Braga de Lima, Matheus Vinícius Freitas Oliveira dos Santos e Stéphanie Pereira Barbosa

Turma: PN5

Guia de aula: 04

ATIVIDADE TEÓRICA

1) Como podemos identificar que uma *architecture* em VHDL foi descrita usando o modelo *data-flow*?

Uma *architecture* que usa o modelo *data-flow* pode ser identificada por sua composição: somente declarações *concurrent*, *conditional* e *selected signal*, ausência do *process*.

2) Qual situação na qual devemos adotar o modelo de representação de *architecture data-flow*?

Em circuitos simples e/ou pequenos.

3) Qual a vantagem de se descrever um circuito VHDL usando *data-flow*?

Obter maior entendimento sobre o caminho que os dados/entradas percorrem, e maior noção do circuito final a ser produzido.

4) Qual a desvantagem de se descrever um circuito VHDL usando *data-flow*?

Em sistemas mais complexos, o *data-flow* perde interpretabilidade, dificultando o entendimento do sistema.

5) Como podemos identificar que uma *architecture* em VHDL foi descrita usando o modelo *behavioral*?

Diferente do *data-flow*, em uma *architecture* que utiliza o modelo *behavioral* é fundamentada o uso do *process statment*, logo, basta identificar essas declarações.

6) Qual situação na qual devemos adota o modelo de representação de *architecture behavioral*?

Quando queremos descrever circuitos mais complexos.

7) Qual a vantagem de se descrever um circuito VHDL usando *behavioral*?

É mais prático para descrever circuitos complexos, pois não precisa se

preocupar com o comportamento de cada elemento que integra o sistema.

8) Qual a desvantagem de se descrever um circuito VHDL usando *behavioral*?

Não é possível obter detalhes de como o circuito será implementado apenas analisando o código VHDL.

9) Como declarar um *process* em VHDL?

```
my_label: process(sensitivity_list) is
    <item_declaration>
begin
    <sequential_statements>
end process my_label;
```

10) Qual característica das declarações contidas dentro do corpo de um *process* em VHDL?

São declarações que são executadas de forma sequencial.

11) O que dispara a execução do conteúdo de um *process* em VHDL?

Quando há alteração nos sinais contidos na lista de sensibilidade.

12) Quais as regras para se definir o que deve ser incluído na lista de sensibilidade de um *process*?

Todos os sinais que são de entradas e que serão utilizados dentro do *process*.

13) Quais as declarações sequenciais em VHDL que você estudou nesse capítulo?

As declarações *if*, *case* e a de atribuição de sinal.

14) Quando é que uma declaração de atribuição de sinais pode ser considerada uma declaração sequencial?

Quando ela estiver dentro de uma declaração *process*.

15) Qual a diferença da declaração sequencial *case* para a declaração sequencial *if*?

A diferença é que a declaração *case* depende de uma expressão de controle.

16) Qual a principal lição que você pode obter da seção 5.5 do livro?

Ao utilizar o *process*, embora se esteja descrevendo o comportamento de um circuito digital de forma algorítmica, deve-se ter em mente de que se está descrevendo o comportamento de um hardware e não um software.

ATIVIDADE PRÁTICA

1) Escolha uma das funções do exercício 1 da pág. 68 da referência principal do curso e implemente-o em VHDL.

A função escolhida foi: e) $F(A, B, C, D) = \sum(1,2)$

CASE:

```
funcao1E.vhd > ...
1  -- Solução do exercício 1e usando case
2  -- 1-e) F(A, B, C, D) = Somatório(1,2)
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity exercicio_1 is
8  |   port(A, B, C, D : in std_logic;
9  |   |   F : out std_logic);
10 |   end exercicio_1;
11
12 architecture funcao1E of exercicio_1 is
13 |   signal ABCD : std_logic_vector(3 downto 0);
14 |   begin
15 |       ABCD <= A & B & C & D;
16 |       my_proc : process(ABCD)
17 |       begin
18 |           case(ABCD) is
19 |               when "0001" => F <= '1';
20 |               when "0010" => F <= '1';
21 |               when others => F <= '0';
22 |           end case;
23 |       end process my_proc;
24 |   end funcao1E;
```

IF:

```
funcao1E.vhd > ...
1  -- Solução do exercício 1e usando if
2  -- 1-e) F(A, B, C, D) = Somatório(1,2)
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity exercicio_1 is
8  |   port(A, B, C, D : in std_logic;
9  |   |   F : out std_logic);
10 |   end exercicio_1;
11
12 architecture funcao1E of exercicio_1 is
13 |   signal ABCD : std_logic_vector(3 downto 0);
14 |   begin
15 |       ABCD <= A & B & C & D;
16 |       my_proc : process(ABCD)
17 |       begin
18 |           if (ABCD = "0001") then F <= '1';
19 |           elsif (ABCD = "0010") then F <= '1';
20 |           else F <= '0';
21 |           end if;
22 |       end process my_proc;
23 |   end funcao1E;
```

2) Escreva um *testbench* para a função em VHDL que você implementou.
CASE:


```
tb_funcao1E.vhd > ...
1  -- Testbench da função 1E
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity tb_funcao1E is
7  end tb_funcao1E;
8
9  architecture teste of tb_funcao1E is
10     component exercicio_1 is
11         port(A, B, C, D : in std_logic;
12             F : out std_logic);
13     end component;
14
15     signal a, b, c, d, f: std_logic;
16     begin
17         instancia_somador: exercicio_1 port map(A => a, B => b, C => c, D => d, F => f);
18         a <= '0', '1' after 20 ns, '0' after 40 ns, '1' after 60 ns;
19         b <= '0', '1' after 10 ns, '1' after 30 ns, '0' after 50 ns;
20         c <= '0', '0' after 10 ns, '1' after 30 ns, '1' after 50 ns;
21         d <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 30 ns, '0' after 50 ns;
22     end teste;
```

IF:

```
tb_funcao1E.vhd > ...
1  -- Testbench da função 1E
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity tb_funcao1E is
7  end tb_funcao1E;
8
9  architecture teste of tb_funcao1E is
10     component exercicio_1 is
11         port(A, B, C, D : in std_logic;
12             F : out std_logic);
13     end component;
14
15     signal a, b, c, d, f: std_logic;
16     begin
17         instancia_somador: exercicio_1 port map(A => a, B => b, C => c, D => d, F => f);
18         a <= '0', '1' after 20 ns, '0' after 40 ns, '1' after 60 ns;
19         b <= '0', '1' after 10 ns, '1' after 30 ns, '0' after 50 ns;
20         c <= '0', '0' after 10 ns, '1' after 30 ns, '1' after 50 ns;
21         d <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 30 ns, '0' after 50 ns;
22     end teste;
```

3) Compile e simule.

CASE:

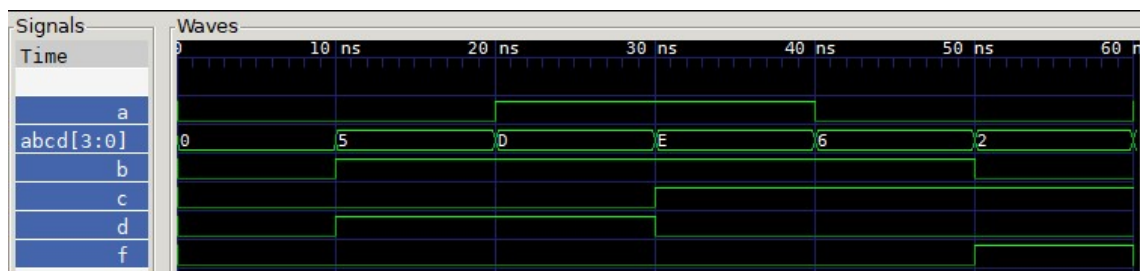

IF:



4) Faça o exercício 7 da pág. 69 da referência principal do curso e implemente-o em VHDL.

CASE:

```
funcao.vhd > ...
1  -- Solução do exercício 7 usando case
2  -- decodificador 3x8
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity exercicio_7 is
8  |   port(SEL : in std_logic_vector(2 downto 0);
9  |   |   | D : out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end exercicio_7;
11
12 architecture funcao of exercicio_7 is
13 |   begin
14 |   |   my_proc : process(SEL)
15 |   |   |   begin
16 |   |   |   |   case(SEL) is
17 |   |   |   |   |   when "000" => D <= "11111110";
18 |   |   |   |   |   when "001" => D <= "11111101";
19 |   |   |   |   |   when "010" => D <= "11111011";
20 |   |   |   |   |   when "011" => D <= "11110111";
21 |   |   |   |   |   when "100" => D <= "11101111";
22 |   |   |   |   |   when "101" => D <= "11011111";
23 |   |   |   |   |   when "110" => D <= "10111111";
24 |   |   |   |   |   when "111" => D <= "01111111";
25 |   |   |   |   |   when others => D <= "11111111";
26 |   |   |   |   end case;
27 |   |   |   end process my_proc;
28 |   end funcao;
```

IF:

```

≡ funcao.vhd > ...
1  -- Solução do exercício 7 usando if
2  -- decodificador 3x8
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity exercicio_7 is
8      port(SEL : in std_logic_vector(2 downto 0);
9           D : out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end exercicio_7;
11
12 architecture funcao of exercicio_7 is
13     begin
14         my_proc : process(SEL)
15         begin
16             if(SEL = "000") then D <= "11111110";
17             elsif(SEL = "001") then D <= "11111101";
18             elsif(SEL = "010") then D <= "11111011";
19             elsif(SEL = "011") then D <= "11110111";
20             elsif(SEL = "100") then D <= "11101111";
21             elsif(SEL = "101") then D <= "11011111";
22             elsif(SEL = "110") then D <= "10111111";
23             elsif(SEL = "111") then D <= "01111111";
24             else D <= "11111111";
25         end if;
26     end process my_proc;
27 end funcao;

```

5) Escreva um *testbench* para a função em VHDL que você implementou.
CASE:

```

≡ tb_funcao.vhd > ...
1  -- Testbench do decodificador 3x8
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity tb_funcao is
7  end tb_funcao;
8
9  architecture teste of tb_funcao is
10     component exercicio_7 is
11         port(SEL : in std_logic_vector(2 downto 0);
12              D : out std_logic_vector(7 downto 0));
13     end component;
14
15     signal sel : std_logic_vector(2 downto 0);
16     signal d : std_logic_vector(7 downto 0);
17     begin
18         instancia : exercicio_7 port map(SEL => sel, D => d);
19         sel <= "000", "001" after 10 ns, "010" after 20 ns, "011" after 30 ns,
20             "100" after 40 ns, "101" after 50 ns, "110" after 60 ns, "111" after 70 ns;
21     end teste;


```


IF:

```
tb_funcao.vhd > ...
1  -- Testbench do decodificador 3x8
2
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity tb_funcao is
7  end tb_funcao;
8
9  architecture teste of tb_funcao is
10     component exercicio_7 is
11     port(SEL : in std_logic_vector(2 downto 0);
12         D : out std_logic_vector(7 downto 0));
13     end component;
14
15     signal sel : std_logic_vector(2 downto 0);
16     signal d : std_logic_vector(7 downto 0);
17     begin
18         instancia : exercicio_7 port map(SEL => sel, D => d);
19         sel <= "000", "001" after 10 ns, "010" after 20 ns, "011" after 30 ns,
20             "100" after 40 ns, "101" after 50 ns, "110" after 60 ns, "111" after 70 ns;
21     end teste;
```

6) Compile e simule.

CASE:

 

IF:

